

1 Organizační úvod

Budeme se zabývat hlavně hardwarem + Operační systémy v letním semestru tím zbytkem. Volně navazuje i architektura počítačů v LS 2. ročníku. Chce se po nás umět souvislosti a termíny (občas budou české, ale vždy i s anglickou variantou). Budeme si lhát sofistikovaně.

2 Harvardská architektura

Podle univerzity

- procesor (CPU) – základní výpočetní jednotka
- kódová paměť (code memory) – paměť
- propojení – CPU přes něj čte data z paměti (měnit program (tedy to, co je v této paměti) neumí)
- datová paměť (data memory) – proměnné, lze do ni zapisovat (W) i z ní číst (R)
- input / output (I/O, tzv. periférie) – komunikace s okolím

Anglický (chudý) matematik Charles Babbage navrhl *Analytical engine* (1837, pohonem byl parní stroj, měl počítat daně), který měl tuto architekturu.

Ada Lovelace jeho manželka napsala manuál k *Analytical engine* (jako matematik to moc nepopsal). Zároveň vymyslela, že kromě čísel by šlo předávat i zakódovaná písmena, noty, atd.

3 Reprezentace (celých) čísel

3.1 přenos

- Můžeme reprezentovat analogově 1 jedním voltem, 2 dvěma, 10^6 milionů.
- Můžeme použít i jinak naškálovanou hodnotu, 1 tisícinou voltu, 2 dvěma tisícinami 10^6 1000 voltů. Vodiče ale nejsou ideální vodiče, mění odpor / proud podle délky, tepla a elektromagnetického pole v okolí.
- Můžeme používat digitální (číslicový) přenos, třeba (někdy je to opačně): napětí nad nějakou hodnotou jako 1 a napětí pod tu hodnotou jako 0 (většinou je ta mez širší jen bod). Jedna taková hodnota je 1 bit (b). Přenášíme tzv. sériovým přenosem, každý bit chvíli (diagram zobrazující tenhle přenos je tzv. timing diagram).
- 1 a 0 jde i jinak, přes dva vodiče, podle směru jejich rozdílu (kladný vs. záporný rozdíl), což má navíc výhodu, že jsou šumem ovlivněny téměř stejně. Tzv. diferenciální přenos (např. USB).

Pozor

Napětí je relativní! (Musíme, krom diferenciálního přenosu, měřit oproti nějaké „nule“, tzv. zemi (ground).)

Pozor

Zdroj pracuje jen v uzavřeném obvodu!

Poznámka (Mocniny 2)

Hodí se naučit se mocniny 2: $2^4 = 64$; $2^8 = 256$; $2^{10} = 1024$; $2^{12} = 4096$; $2^{16} = 65536$; $2^{20} \approx 10^6$; $2^{30} \approx 4,2 \cdot 10^9$

Definice 3.1 (Most significant bit (MSb))

Bit s nejvyšší hodnotou (nejvyšší mocninou 2).

Definice 3.2 (Least significant bit (LSb))

Bit s nejnižší hodnotou (nejnižší mocninou 2, typicky 2^0).

Definice 3.3 (Bitorder)

Pořadí, v jakém se bity posílají (MSb-first / LSb-first)

Definice 3.4 (Přenosová rychlost (transfer rate))

Rychlost, udává se v b / s (bps) nebo bauds (=symbols=včetně nedatových věcí jako mezery mezi „pakety“) / s.

Definice 3.5 (Idle stav linky)

Když se nic nepřenáší (lze vytvořit stavem vysoké impedance, nebo tím, že definujeme 1 / 0 jako idle stav a přenos je započat tzv. start condition = změna na 0 / 1 (jelikož je lepší start condition mít delší, tak se vysílá délkou 1 bit tzv. startbit)).

Definice 3.6 (stav Vysoké impedance = high Z)

Místo zapojení do 1 / do 0 vypojíme vysílací linku. Tento stav pak lze detekovat u přijímajícího).

Poznámka (Hodiny a synchronizace)

Start condition (začátek start condition je tzv. raising edge, na ní se právě synchronizuje) může dokonce synchronizovat čas.

Navíc hodiny nejsou přesné, takže po nějaké době budou rozsynchronizované. To lze vyřešit buď omezením délky přenosu. Většinou se však definuje délka, protože posílat end znak je těžké, tedy se dohodlo 8 bitů = 1 byte = 8b = 1B. (Avšak starší počítače měli

i jinou velikost 1B).

Po 1 přenosu však musí být pauza, aby se mohli zase synchronizovat hodiny, tedy se přenáší stopbity (začínají falling edge) (musí se dohodnout jejich počet, často 1).

To už začíná být moc zbytečných bitů, proto se přidává další signál – hodinový (střídající se 1 a 0, na hranách (ať už vzestupných nebo sestupných podle dohody, výjimečně ddr = double data rate = obojí) je střed bitu). Hodinový signál může vycházet buď od odesílatele, nebo z vnějšího zdroje pro oba.

Ten má ale problém, že se může (třeba různými délkami drátu) rozladit. Proto existuje 3 řešení: pravidelná synchronizace na hranách přenášeného signálu (clock recovery = obnovování hodin), aby se to nerozbíjelo na dlouhých shodných úsecích, existuje zakódování 8 bitů do 10 (nebo jiné, podle dohody), aby se nestalo, že všech 8 (nyní 10) bude jen 1 nebo jen 0 (např. USB, nebo RS232).

Poznámka (Duplexní přenos)

Zatím jsme řešili jen jednostrannou komunikaci (= simplexní přenos), ale v mnoha reálných situacích chceme tzv. duplexní přenos.

Nejjednodušší je halfduplex = přenáší se oběma směry po jedné lince.

Fullduplex jsou naopak 2 nezávislé jednosměrné (simplexní) linky (mohou mít společný ground) (např. RS232). Např. v RS232 je navíc linka pro tzv. out of band signály (většinou buď 1 = pravda nebo 0 = nepravda, resp. tzv. inverzní logika značená overline) jako třeba warning nebo error (třeba 1 kabel pro informaci dochází baterka...).

Definice 3.7 (Řadič)

Dále je nutné definovat komunikační protokol, který může definovat různorodé pakety. Přijímání (tzn. třeba přechod z 7b na 8b byte, nebo LSb-first / MSb-first) má na starost tzv. řadič (= controller), paměti v řadiči se říká registr (= register).

Registry jsou podle funkce pojmenovány např. datový, buffer, konfigurační (pro konfiguraci např. rychlosti linky...), ...

Pozor

Kromě čtení registrů potřebujeme i nastavit napájení myši a nejlépe ji i resetovat.

Poznámka

Dále jsme probírali dvojkovou a 16kovou soustavu + bitwise operace.

Poznámka

Včetně bitového posunu (shl = shift left = posouvá k MSb, ne doleva, ...). A bitových rotací.

Poznámka

Dále jsme řešili reprezentaci záporných čísel (nejdříve 1 znaménkový bit, následně bitový doplněk a nakonec dvojkový doplněk).

Pozor

Čísla v Pythonu jsou divná. Proto jsme si ukazovali knihovnu NumPy, kde si můžeme požádat o konkrétně dlouhé číslo (abychom nepřišli o nulu na začátku).

Definice 3.8 (Master / slave)

Zařízením na jedné lince se říká master a slave, podle toho, kdo požaduje věci od koho. V počítači je často procesor master a slave budou tzv. zařízení (device).

Definice 3.9 (Multigroup linka = bus (sběrnice))

Procesor by musel mít zadrátováno mnoho linek, ale to je nepraktické, takže existují sběrnice (často se ale sběrnice říká i linkám). Na sběrnici je napojeno mnoho zařízení a v podstatě každé má tzv. adresu (masteři nemusí, ale také mohou). Každé zařízení musí být rozděleno na 2 části: r (receiver) a t (transmitter).

Aby nebyla sběrnice v nedefinovaném stavu, dělá se, že se na sběrnici připojí pull-up rezistor (napětí, tj. 1, připojené přes velký rezistor). Sběrnice se pak chová k vysílajícím signálům jako AND.

Definice 3.10 (I^2C = Inter Integrated Circuit)

Pomalá. Ideální na krátká propojení integrovaných obvodů. Řadič SDA (serial data). Má vestavěný hodinový signál SCL (serial clock) (v 0 se data mění, v 1 platí) (tiká pouze při komunikaci, generuje ho konkrétní master, který komunikuje).

Tzv. multimaster (může být více materů). Narozdíl třeba od USB sběrnice, která je singlemaster.

Přenos se startuje a ukončuje změnou stavu z jedné na nulu a z nuly na jedničku, když je hodinový signál 1 (neměl by se měnit).

Je devítibitový byte (8 data + 1 bit tzv. acknowledgement (= ACK = potvrzeno) (NACK = odmítnuto), potvrzení generuje přijímající). MSb-first. 1 = NACK, 0 = ACK, 1 se používá třeba pro ukončení přenosu, když má proměnnou délku, zároveň první potvrzuje, zda se zde zařízení, které je oslovováno, nachází. 100 kHz - 5 MHz.

Po sběrnici se přenáší pakety složené z management části (7bitová adresa + bit read = not write) a tzv. payloadu (dat, co chceme přenést).

Když slave nestíhá, může udržet hodinový signál v nule (tzv. clock stretching).

Například (ALS = Ambient Light Sensor (konkrétní od everlight))

(Detekuje intenzitu světla.) Má cca registr (ADC registr = analog digital converter = analog digitální převodník), který se při každém průletu fotonu zvýší o 1 (začátek = vynulování a konec si volíme sami při komunikaci).

Registr 2 bytový, 15 bitů číslo, 1 bit měří / neměří. Má adresu 0x29 danou od výrobce. Má pouze 1 read only (R/O) registr (počítací), má 1 write only (W/O) registr (příkazový), nemá žádný read write (R/W) registr.

Data se posílají LSB (sběrnice je MSb, zařízení LSB).

Například (256 bytová RAM (PCF8570))

V paměti potřebujeme tzv. paměťové adresy (= memory adress), které jsou v tzv. paměťovém adresovém prostoru (= rozsah adres v bitech, nemusí být plně využit). Občas se používá, že adresový prostor je o dost větší (8 bitů místo 16 bitů), protože uživatel časem může chtít upgradovat paměť a musel by přepisovat programy...

Základ paměti jsou tzv. Letche (4-6 tranzistorů pamatujících si 1bit), takovým pamětem se říká SRAM (Static Random Access Memory). 2 možnosti chápání random: 1.) Umíme číst odkudkoliv bez toho, abychom přečetli celou paměť. 2.) Umíme to pro všechny místa stejně rychle.

Důležitou vlastností RAM je, že nejsou RA. SRAM má sekvenční (od nejmenší adresy po největší) přístup (nejvíc jí „chutná“ čtení a zápis v adresách postupně, ale trochu zvládá i opačný směr, zato náhodný přístup jí nechutná). Hlavní vlastností tedy není RA, ale to, že z ní můžeme číst, můžeme do ní i zapisovat a je tzv. volatile (při odpojení napájení se data smažou).

SRAM (10-100 GB/s sekvenční čtení, přístupový čas (hledání náhodných adres, acces time) <1 ns) jsou drahé a velké (na stejnou paměť), takže existuje DRAM (podobné vlastnosti rychlosti přístupů, 1 tranzistor a 1 kondenzátor, takže jsou pomalejší (kondenzátor se vybíjí / nabíjí pomaleji), 1-10 GB/s, >1 ns).

DRAM navíc zapomínají obsah i při zapnutém napětí (řádově zapomínají v milisekundách), jelikož náboj se vybíjí z kondenzátoru do okolních kondenzátorů. Proto se provádí tzv. refresh (přečte se paměť a uloží se zase zpět), na což je v počítači sice součástka (aby to nedělal procesor), ale stejně z ní v té době nelze číst...

Definice 3.11 (kB, MB, GB, TB)

$$1TB = 2^{10}GB = 2^{20}MB = 2^{30}kB = 2^{40}B$$

Krom výrobců disku (marketingový tah).

Aby se to však odlišilo od fyzikálních jednotek, zavedla se jednotka KiB (KibiByte),

MiB (MibiByte), ..., ale moc se nepoužívá.

Definice 3.12 (Word)

1 slovo (word) je délka jednoho přenosu.

Zařízení nazýváme n-bitové, podle délky slova.

Špatná definice 1 slovo = 16b.

Existuje i dword = dvojslovo a qword = čtyřslovo.